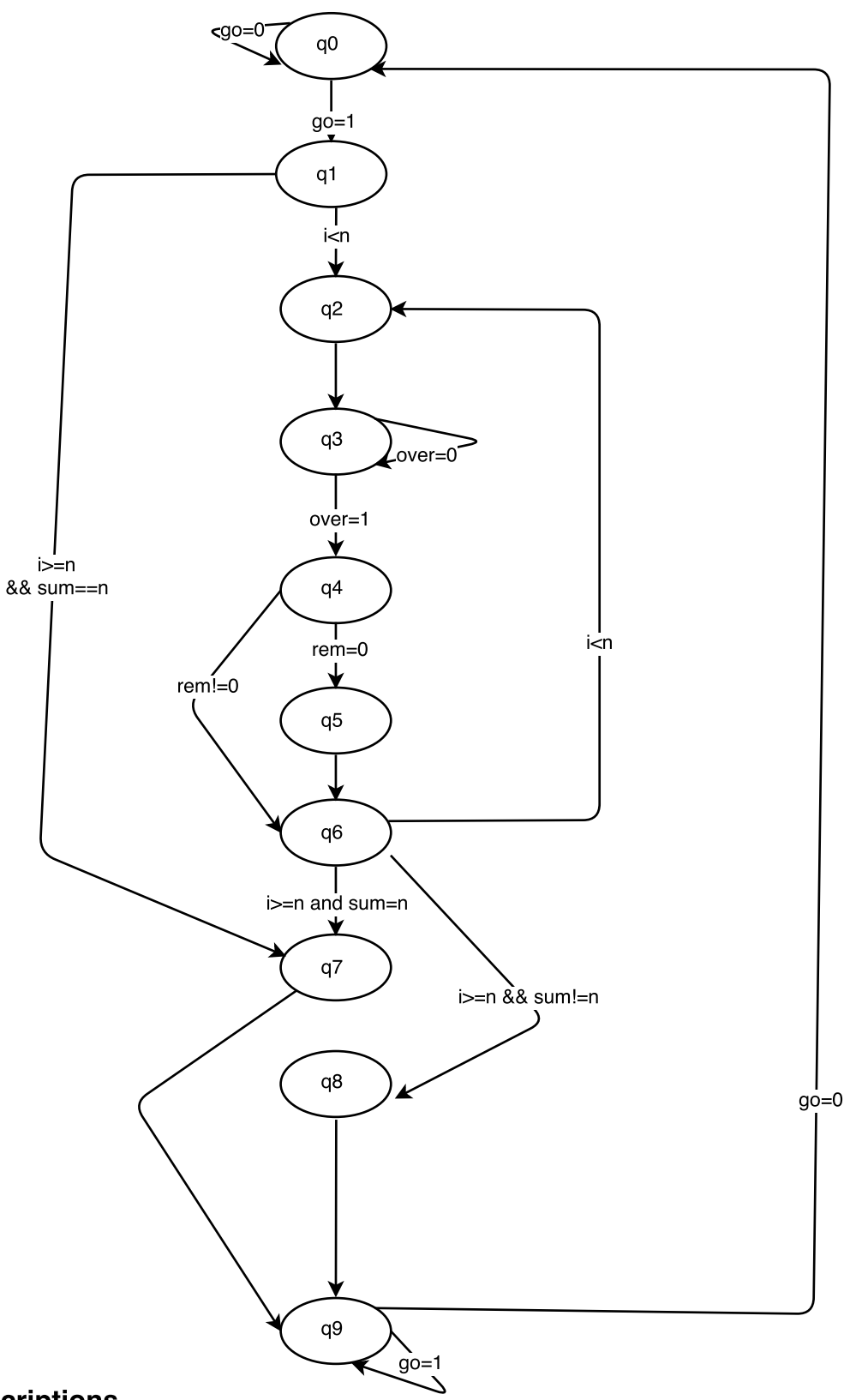


CONTROLLER FSM DIAGRAMS

Group-4
Group Members:
Ashrujit Ghoshal:14CS10060
Sayan Ghosh:14CS10061


Controller FSM for isPerfect



State Descriptions

- q0:load N
- q1:sum<=0
i<=1
- q2:dividend<=n
divisor<=i
divide<=1
- q3:divide<=1
- q4:divide<=0
- q5:sum<=sum+i
- q6:i<=i+1
- q7:display<=true
- q8:display<=false
- q9:over_main<=1

Controller FSM for Divider

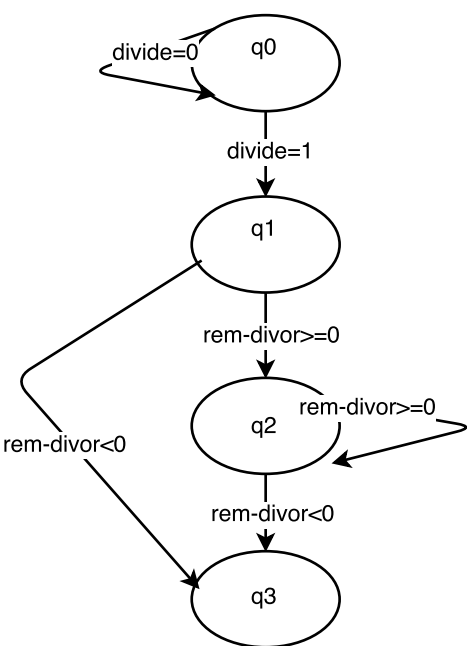

State Descriptions:

- q0:rem<=dividend
divor<=divisor
- q1:quot<=0
- q2:rem<=rem-divor
quot<=quot+1
- q3:over<=1