

### Datapath diagram


#### Group 4

**SAYAN GHOSH (14CS10061)**


**datapath**
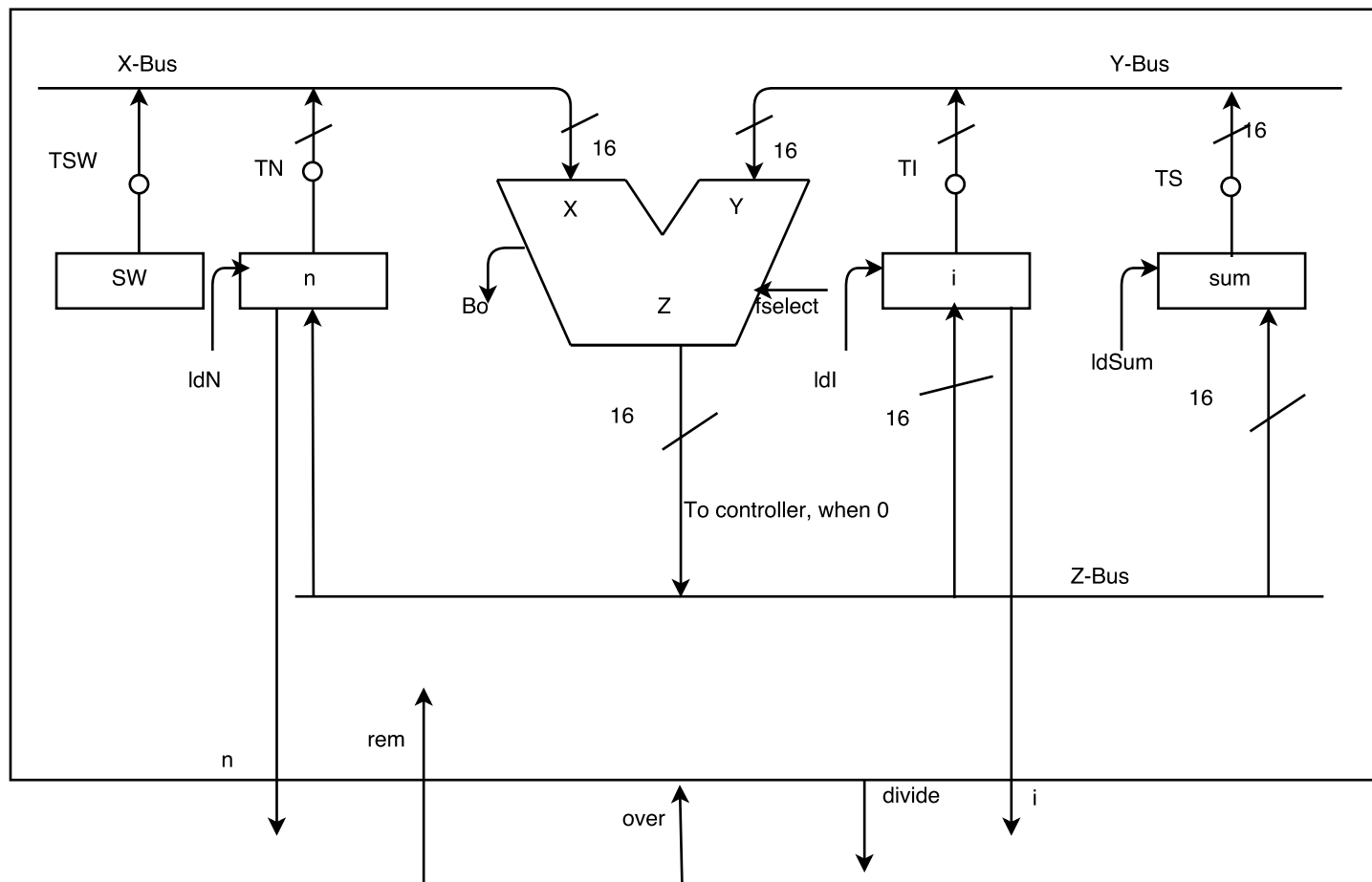
### Control functions of ALU

```
incX : z<= x+1
sub  : z<=x-y
transX : z<=x
zero : z<=0
add  : z<=x+y
```



## Divisor Module datapath

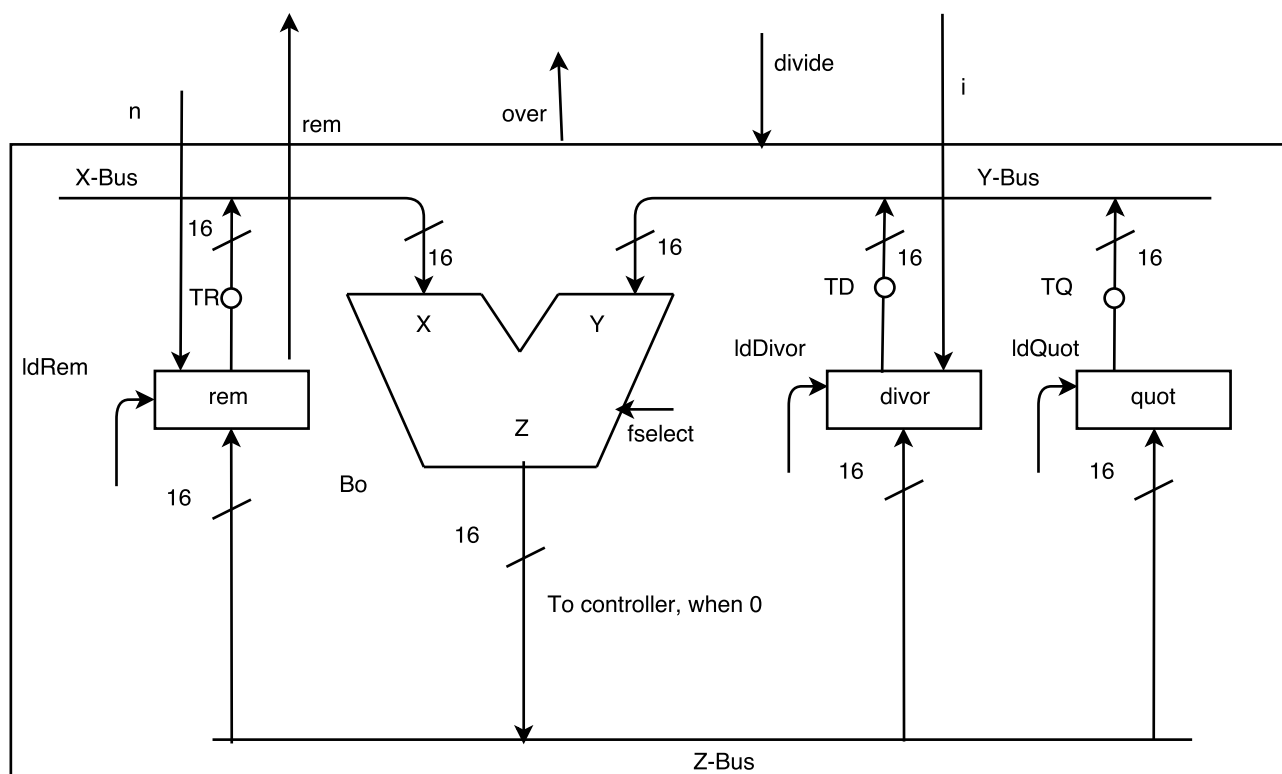

### Control functions of ALU

```
incX : z<= x+1
sub  : z<=x-y
transX : z<=x
zero  : z<=0
```